

HONDA 500CB

LA MEILLEURE DES BASIQUES



[Tuto] Poignées chauffantes branchées sur la veilleuse .

Par : **lbomb**

Url : <http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=2314>

Bonjour à tous,
comme certains me l'avaient demandé après leurs conseils, voici un petit tuto du montage sur la veilleuse de « surpoignées chauffantes à Velcro® » de marque OXFORD® avec des cosses voleuses.

1. Matériel


Il ya les surpoignées:



l'interrupteur:



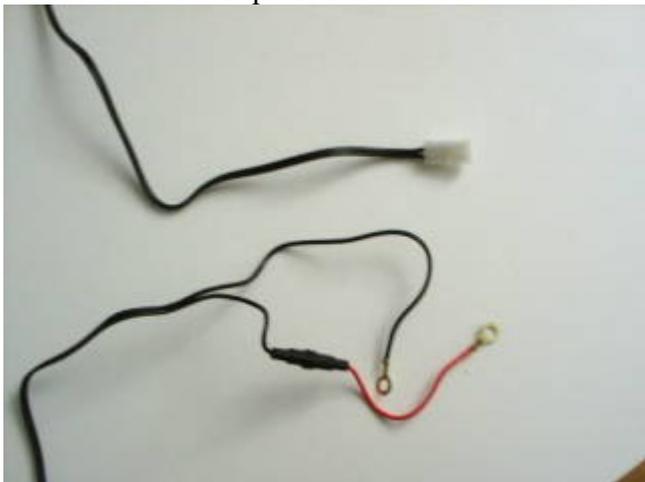Le câble + fusible qui se branche sur la batterie ou sur la veilleuse par exemple:



Matériel nécessaire pour se brancher sur la veilleuse, afin que la batterie ne se décharge pas si on oublie de les éteindre ou si un petit malin fait une mauvaise blague :

- 1 rouleau de ruban adhésif d'isolation électrique
- 2 cosse voleuses
- des petits colliers électriques pour cacher les fils (qui sont plutôt long !)




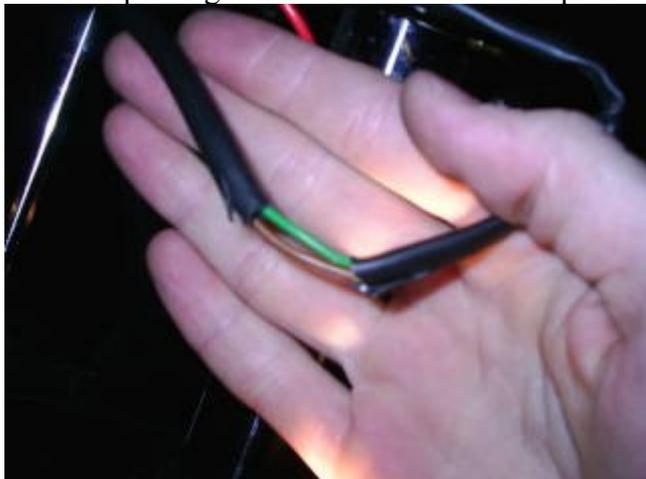2. Mécanique


1- Sortir le câble d'alimentation de la veilleuse de derrière le carénage de tête de fourche



2- Découper la gaine d'isolation des 2 fils qui alimentent la veilleuse



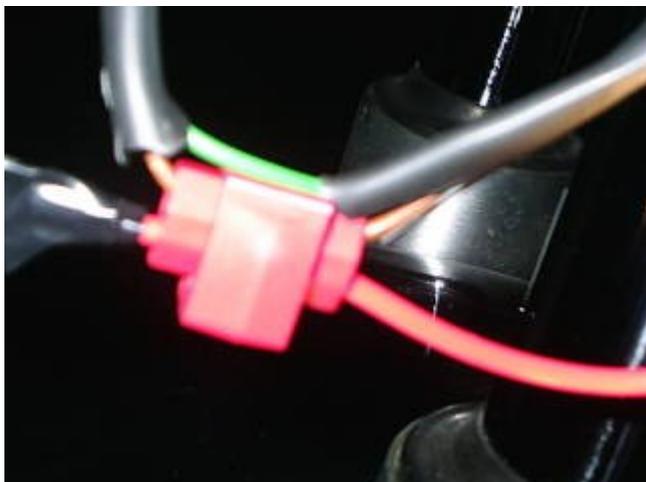3- Placer la cosse voleuse sur le fil marron (+) puis placer le câble rouge des poignées dans la cosse (plutôt que de couper, j'ai choisi d'isoler la cosse ronde des poignées avec de l'adhésif électrique) et enfin fermer la cosse voleuse.



4-De la même manière, placer la cosse voleuse sur le fil vert (-) puis placer le câble noir des poignées dans la cosse et enfin fermer la cosse voleuse.



5-Isoler l'ensemble avec de l'adhésif d'isolation électrique



6-Replacer les fils de la veilleuse à leur place et camoufler les fils des surpoignées dans le carénage en les fixant avec des colliers
Voilà ce que ça donne vu depuis la place du pilote une fois l'interrupteur et les contacteurs des surpoignées fixés avec des colliers



bonne route à tous
V+